

ARQ1 _ Aula_12

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim

Orientação geral:

Apresentar todas as soluções em apenas um arquivo com formato texto (.txt).
As implementações e testes dos exemplos em Verilog (.v) fornecidos como pontos de partida, também fazem parte da atividade e deverão ser entregues os códigos fontes separadamente.
As saídas de resultados, opcionalmente, poderão ser copiadas ao final do código, como comentários.


Os *layouts* de circuitos deverão ser entregues no formato (.circ), identificados internamente. Figuras exportadas pela ferramenta serão aceitas como arquivos para visualização, mas não terão validade para fins de avaliação. Separar as versões completas (a) das simplificadas (b).

Arquivos em formato (.pdf), fotos, cópias de tela ou soluções manuscritas serão aceitas como recursos suplementares para visualização e não terão validade para fins de avaliação.

Atividade: Circuitos sequenciais – Memórias

Todos os circuitos deverão ser simulados no Logisim.

 - 01.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x4 (1 endereço para 4 bits) usando flip-flops do tipo JK como registradores de dados.
Ver sugestão abaixo.



DICA:

Supor que a escrita ocorrerá na borda de subida do **clock**, enquanto a leitura poderá ocorrer a partir da borda de descida do mesmo.
Caso o endereço não seja selecionado, a saída padrão poderá ser zero ou indefinida (x).

- 02.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x4 (1 endereços para 4 bits cada) usando duas memórias RAM 1x2.
- 03.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 2x4 (1 endereço para 8 bits) usando memórias RAM 1x4.





04.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 4x8 (4 endereços para 8 bits) usando memórias RAM 2x4.

05.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 8x8 (8 endereços para 8 bits) usando memórias RAM 4x8 do modelo acima (04).

Extras

06.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 1x16 (1 endereço para 16 bits) usando memórias RAM 1x8.

    07.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar uma memória RAM 8x16 (8 endereços para 16 bits) usando memórias RAM 1x16.



```

module dff ( output q, output qnot,
             input  d, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    q <= d;      qnot <= ~d;
end

endmodule // dff

module jkff ( output q, output qnot,
             input  j, input k,
             input clk, input preset, input clear );

reg  q, qnot;

always @( posedge clk or preset or clear )
begin
    if ( clear )    begin q <= 0; qnot <= 1; end
    else
        if ( preset ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
        else
            if ( j & ~k ) begin q <= 1; qnot <= 0; end
            else
                if ( ~j & k ) begin q <= 0; qnot <= 1; end
                else
                    if ( j & k )
                        begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
end

endmodule // jkff

```

```

module tff ( output q, output qnot,
             input  t, input  clk,
             input  preset, input clear );

reg q, qnot;

always @( posedge clk or ~preset or ~clear)
begin
    if ( ~clear )
        begin  q <= 0;      qnot <= 1;  end
    else
        if ( ~preset )
            begin  q <= 1;      qnot <= 0;  end
        else
            begin
                if ( t ) begin q <= ~q; qnot <= ~qnot; end
            end
end

endmodule // tff

module srff ( output q, output qnot,
             input  s, input  r, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    if ( s & ~r ) begin q <= 1;      qnot <= 0; end
    else
        if ( ~s & r ) begin q <= 0;      qnot <= 1; end
        else
            if ( s & r )
                begin  q <= 0; qnot <= 0; // arbitrary end
end

endmodule // srff

```