

ARQ1 _ Aula_14

Tema: Introdução à linguagem Verilog e simulação em Logisim

Orientação geral:

Apresentar todas as soluções em apenas um arquivo com formato texto (.txt).
As implementações e testes dos exemplos em Verilog (.v) fornecidos como pontos de partida, também fazem parte da atividade e deverão ser entregues os códigos fontes separadamente.
As saídas de resultados, opcionalmente, poderão ser copiadas ao final do código, como comentários.

Os *layouts* de circuitos deverão ser entregues no formato (.circ), identificados internamente. Figuras exportadas pela ferramenta serão aceitas como arquivos para visualização, mas não terão validade para fins de avaliação. Separar as versões completas (a) das simplificadas (b).

Arquivos em formato (.pdf), fotos, cópias de tela ou soluções manuscritas serão aceitas como recursos suplementares para visualização e não terão validade para fins de avaliação.

Atividade: Circuitos sequenciais – Flip-Flops

Todos os circuitos deverão ser simulados no Logisim.

- 01.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento para a esquerda, com 5 bits (estágios), com carga de 1 bit (load=LD) no primeiro estágio.
DICA: Ver modelo anexo.
- 02.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento para a esquerda, com 5 bits (estágios), com carga inicial em todos os estágios.
- 03.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento circular ("*ring*") para a direita, com 5 bits (estágios), com carga unitária no primeiro estágio.
- 04) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento circular, em anel torcido ("*twisted ring*"), para a esquerda, com 5 bits (estágios), com carga unitária no primeiro estágio.
DICA: Ver modelo anexo.

- 05.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um conversor paralelo-série para 5 bits.
DICA: Ver modelo anexo.

Extras

- 06.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento circular ("*ring*") para a esquerda, com 5 bits (estágios), com carga inicial em todos os estágios.
- 07.) Projetar e descrever em Logisim e Verilog um módulo para implementar um registrador de deslocamento circular, em anel torcido ("*twisted ring*"), para a direita, com 5 bits (estágios), com carga inicial em todos os estágios.

```

module dff ( output q, output qnot,
             input  d, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    q <= d;      qnot <= ~d;
end

endmodule // dff

module tff ( output q, output qnot,
             input  t, input  clk,
             input  preset, input clear );

reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    if ( ~clear )
    begin
        q <= 0;      qnot <= 1;
    end
    else
    if ( ~preset )
    begin
        q <= 1;      qnot <= 0;
    end
    else
    begin
        if ( t )
        begin
            q <= ~q;  qnot <= ~qnot;
        end
    end
end

endmodule // tff

```

```

module srff ( output q, output qnot,
              input  s, input r, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    if ( s & ~r )
    begin    q <= 1;      qnot <= 0;  end
    else
    if ( ~s & r )
    begin    q <= 0;      qnot <= 1;  end
    else
    if ( s & r )
    begin
        q <= 0;      qnot <= 0; // arbitrary
    end
end

endmodule // srff


module jkff ( output q, output qnot,
              input  j, input  k, input clk );
reg q, qnot;

always @( posedge clk )
begin
    if ( j & ~k )
    begin    q <= 1;      qnot <= 0;  end
    else
    if ( ~j & k )
    begin    q <= 0;      qnot <= 1;  end
    else
    if ( j & k )
    begin    q <= ~q;      qnot <= ~qnot;  end
end


endmodule // jkff

```


Flip-flops

 

(Left) Shift register (D)

 


(Right) Shift register (D)

 


OPS: data - CLK

Parallel_In/Serial_Out

 


OPS: data - CLR - LD - CLK


Rotate Register (Right)

 

Rotate Register (Left)

 


Semaphore

 

Operation: CLR - PULSE (UP) - CLK - PULSE (DOWN) - CLK ...

Ring Counter

 

Twisted Ring Counter

